

*К. К. ИРИНИЧ, к. т. н. С. А. КРАВЧУК,  
В. П. ПОТИЕНКО, В. И. ПРИЙМАК,  
Ю. Н. РОМАНЕНКО, к. т. н. В. М. ЧМИЛЬ*

Дата поступления в редакцию  
18.06 1999 г.  
Оппонент д. т. н. К. С. СУНДУЧКОВ

Украина, г. Киев, Науч.-производств. предприятие «Сатурн»

## РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ НПП «САТУРН»

*Рассмотрена концепция модернизации радиорелейных систем предприятия с целью создания единого конструктивного ряда на основе оптимального построения.*

*The conception of relay systems modernization of enterprise with the object of producing of single constructive series on base optimal construction has been concidered.*

Отечественным производителям радиорелейной аппаратуры приходится приспосабливаться к новым экономическим условиям, модернизируя производство своей продукции в соответствии с мировыми стандартами и все больше опираясь при этом на прогрессирующую в технологическом плане зарубежную элементную базу.

Экономические условия Украины отличаются, прежде всего, крайне низкой внутренней кооперацией между отечественными производителями цифровой и микроволновой аппаратуры, жесткой конкуренцией западных фирм, ориентацией разработчиков на новую импортную элементную базу. Особенно это касается аппаратуры обработки и формирования цифрового сигнала, создания малогабаритных и высокоэффективных источников питания, разработки частотных синтезаторов.

Кроме этого, выпускаемая радиорелейная аппаратура в основном производится согласно конструкторской документации, разработанной еще во времена СССР и учитывающей бывшую систему все-союзной кооперации [1]. Отдельные внутренние доработки аппаратуры [2–3] не внесли принципиально новых технических решений для повышения конкурентной способности отечественных радиорелейных станций (РРС) на мировом рынке.

Небходимо также учитывать общую стратегию построения структуры линий электросвязи на Украине, в основу которой заложены оптоволоконные и спутниковые линии, предназначенные, главным образом, для обеспечения глобальной и магистральной связи. Однако такие линии не перекрывают потребности в зоновой и местной связи, оставляя эту нишу для радиорелейных систем.

### **Особенности построения выпускаемых радиорелейных систем**

Научно-производственное предприятие «Сатурн» разрабатывает, производит и внедряет телевизионные и цифровые радиорелейные системы, позволяющие функционировать сотням радиолиний в диапазоне частот от 7 до 40 ГГц. Их основой служат радиорелейные станции «Энергетик», «Эврика», «Экспрессия» и «Элара», обеспечивающие обмен информационными потоками, когда затруднительно использование кабельных линий передачи или требуется оптимальное решение для построения местной и зоновой, мобильной и стационарной цифровой (и телевизионной) сети.

Применение таких радиорелейных систем в качестве базовых позволяет производить разработку специальных радиопередающих сетей, которые адаптируются к определенным требованиям надежности и особенностям заданного трафика каждого пользователя. РРС могут работать во всех климатических зонах Украины и стран СНГ без участия постоянного обслуживающего персонала.

Концепция НПП «Сатурн» предполагает, помимо аппаратных вопросов, интерес к широкому диапазону служб потребителя — таких как анализ деловых предложений, служба планирования сети, управление проектом, техническая поддержка, ремонт и обслуживание, обучение потребителей и передача современных технологий.

Характеристики всех РРС — цифровых (ЦРС) и телевизионных для каналов видео и звука соответствуют рекомендациям Международного Союза Электросвязи (МСЭ). При этом телевизионные РРС используют частотную модуляцию (ЧМ), применение которой снижает требование к линейности амплитудных характеристик СВЧ-тракта, позволяет обеспечить требуемое качество в условиях некоторого ослабления сигнала на радиолинии. Телевизионный видеосигнал подвергается предыскажению в соответствии с рекомендацией МККР 405-1.

Сигналы звукового сопровождения передают в одном стволе с видеосигналом, используя частотное разделение каналов изображения и звукового сопровождения, выделяя одну или несколько (до четырех) поднесущих звука, которые располагаются выше спектра видеосигнала. Частотная модуляция нескольких поднесущих позволяет передавать наря-

## АППАРАТУРА СВЯЗИ

ду с сигналами звукового сопровождения сигналы звукового вещания.

Все рассматриваемые РРС состоят из трех основных частей:

- радиоблока для наружной установки, выполняющего все функции приемопередатчика для дуплексной линии и приемника или передатчика для симплексной линии;
- антенны с опорно-поворотным устройством (антенна может быть совмещена с радиоблоком или установлена отдельно);
- модуля доступа, располагаемого в помещении (аппаратной) и обеспечивающего стык радиоблока с оконечной связью или телевизионной аппаратурой.

**Радиоблок** состоит из герметичного контейнера, в котором размещены высокочастотные модули трактов приема и передачи, служебный модуль доступа (контроль и управление, служебная связь), внутренний источник питания. Контейнер обеспечивает защиту от внешних воздействий. Обычно радиоблок объединен с антенной, но возможна и раздельная установка. Интерфейсом для антенны являются стандартные волноводные каналы соответствующих диапазонов частот. Радиоблок содержит разъемы для подключения коаксиального кабеля, технологического пульта, кабеля питания (при необходимости).

**Антина** с радиоблоком при помощи опорно-поворотного устройства может настраиваться по вертикальной и горизонтальной поляризации. При этом обеспечивается точная юстировка по азимуту и углу места. Габаритные размеры (диаметр) используемых стандартных антенн с защитными колпаками лежат в пределах 0,3–1,8 м.

В случае ЦРС **модуль доступа** обеспечивает интерфейс стыка радиорелейной сети с сетями общего пользования, прямыми абонентами, ведомственными АТС, станциями мобильной связи и компьютерными сетями. Посредством его обслуживающий персонал имеет доступ к технологическим каналам для технического обслуживания и получения информации об аварийных ситуациях и состоянии узлов радиоблока.

В модуль доступа ЦРС входят:

- базовый блок (ББ), имеющий ряд модификаций в зависимости от емкости трафика и условий резервирования, а также выполняющий функцию цифрового модема по стыку с радиоблоком по промежуточной частоте (70 или 140 МГц) или устройства сопряжения по цифровому потоку в коде HDB3 (AMI). Базовый блок имеет разъемы для подключения кабелей от радиоблока и аппаратуры формирования цифрового потока, а также для подключения технологического пульта с телефонной трубкой, источника питания. На передней панели блока расположена световая индикация, переключатели состояния сети и телеуправления. В случае установки модемной части в радиоблоке при построении простейших радиолиний без резервирования с емкостью трафика 2,048 и 8,448 Мбит/с ББ может не использоваться;
- мультиплексор, объединяющий ряд потоков по 2,048 Мбит/с в один большой емкости (8,448 или

34,368 Мбит/с). Стык мультиплексора по скорости передачи 2,048 Мбит/с соответствует рекомендации G703.

Для телевизионной РРС модуль доступа представляет собой стандартный телевизионный modem на промежуточную частоту (ПЧ) 70 МГц.

Выпускаемые в настоящее время НПП «Сатурн» малогабаритные микроволновые РРС можно подразделить на три типа.

**Первый** — это станция, состоящая из двух независимых частей — блока приемопередатчика (БПП) и стандартного модема, который связан с БПП посредством передаваемого по коаксиальным радиочастотным кабелям сигнала на частоте второй ПЧ БПП (70 или 140 МГц).

Такая схема построения станции в значительной степени универсальна и наиболее распространена. Она позволяет использовать один и тот же БПП для передачи цифровой информации или аналогового сигнала в соответственной сквозной полосе. При этом применяются цифровые либо стандартные аналоговые модемы. Для радиолинии с горячим резервированием, создаваемой на основе РРС первого типа, рекомендуется число дуплексных стволов не более чем 3+1 (оптимальное — 1+1).

К этому типу станций, выпускаемых на предприятиях, можно отнести телевизионную РРС «Эклиптика» и ЦРС «Элара ПЧ».

В качестве примера рассмотрим ЦРС «Элара ПЧ» в случае ее использования для передачи цифровой информации со скоростью 34,368 Мбит/с. Основные составные части: БПП с антенной, устройство поворотное и оконечная аппаратура цифрового радиорелейного тракта, содержащая модем и мультиплексор (для формирования цифрового потока 8,448 или 34,368 Мбит/с).

БПП построен по схеме (см. **рис. 1**) с независимыми гетеродинами для трактов приема и передачи. Достоинством такой схемы является возможность независимой замены требуемых трактов приема или передачи, а недостатком — наличие четырех генераторных блоков.

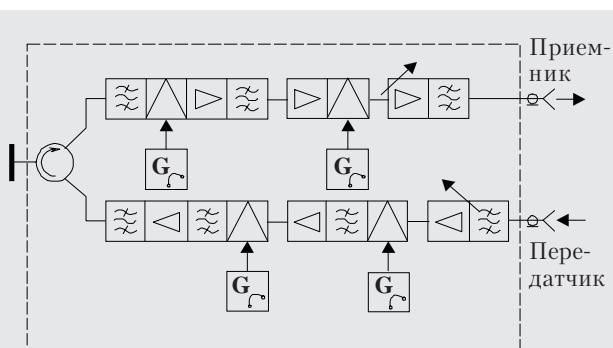


Рис. 1. Функциональная схема блока приемопередатчика ЦРС «Элара ПЧ»

Информационный сигнал миллиметрового диапазона волн (ММВ) поступает на вход приемного тракта — преобразовательно-усилительный модуль, где в частотно-избирательном смесителе сигнал преобразуется в первую ПЧ, усиливается предварительным усилителем ПЧ (ПУПЧ) и фильтруется в полосно-пропускающем фильтре.

## АППАРАТУРА СВЯЗИ

ре (ППФ). Далее сигнал усиливается в усилителе ПЧ (УПЧ) и преобразуется на втором смесителе в ПЧ 70 МГц. Сигнал второй ПЧ поступает на усилитель с внутренней автоматической регулировкой усиления (АРУ), где осуществляется поддержание стабильной выходной мощности (8 мВт). На выходе приемного тракта сигнал фильтруется и производится его фазовая коррекция.

В качестве гетеродинов ММВ используется цепочка: задающий транзисторный генератор на диэлектрическом резонаторе (ДР), транзисторные усилитель мощности и умножитель с выходным ППФ. Мощность на выходе такого гетеродинного блока составляет 12 – 14 мВт в диапазоне 36 – 39 ГГц. В качестве гетеродина ПЧ применяется генератор, либо стабилизированный ДР, либо управляемый напряжением (ГУН). Отметим, что данная функциональная схема отражает построение БПП ММВ с опорными сантиметровыми транзисторными генераторами. При наличии потребности в оперативной установке рабочих частот на объекте в данном БПП генераторы ММВ могут быть заменены блоком синтезатора частоты (СЧ).

Модулированная групповым потоком 34,368 Мбит/с ПЧ 70 МГц от модема поступает на вход передающего тракта. Усиленный и стабилизированный в усилителе с АРУ сигнал переносится посредством смесителя вверх в диапазон первой ПЧ. ППФ осуществляет фильтрацию продуктов преобразования. Далее сигнал усиливается и при помощи второго смесителя с ППФ, образующих частотно-селективный преобразователь вверх, его спектр переносится в диапазон ММВ. Полученный высокочастотный сигнал усиливается выходным усилителем мощности на диоде Ганна до величины 50 – 100 мВт и через фильтр гармоник, циркулятор поступает на антенну.

Для конкретно рассматриваемой ЦРС в качестве оконечной аппаратуры цифрового радиорелейного тракта была использована АЦТ-34 (МГП «Радиан», г. Санкт-Петербург), предназначенная для передачи 16 асинхронных цифровых потоков 2,048 Мбит/с в стволе РРЛ. Комплект аппаратуры АЦТ-34-16/2 состоит из конструктивно законченных блоков – мультиплексора МХ-34-16/2 и модема МД-34.

Аппаратура осуществляет прием и асинхронное объединение цифровых потоков 2,048 Мбит/с в групповой поток 34,368 Мбит/с, модуляцию и демодуляцию сигнала ПЧ для ЦРС, асинхронное разделение потоков 2,048 Мбит/с, резервирование, контроль коэффициента ошибок без перерыва связи, а также служебную связь.

Ко *второму* типу РРС относятся в основном цифровые станции, которые предполагают размещение модемной части в корпусе внешнего БПП и непосредственную выдачу на импульсно-кодовый модулятор (ИКМ) цифрового потока. Для осуществления телеуправления и телесигнализации обычно возле ИКМ располагается блок управления (БУ).

Этот тип станций наиболее предпочтителен в случае большого расстояния (свыше 500 м) между БПП с антенной и ИКМ, т. к. отпадает необходимость в канализации микроволнового (70 или 140 МГц) сигнала от БПП. Однако в связи с расположением в БПП модемной части к ней ужесточаются требования по стабильности параметров в широком диапазоне температур. Принцип резервирования второго типа ЦРС аналогичен первому.

Типичным представителем второго типа РРС является ЦРС «Энергетик-15». На **рис. 2** представлена схема построения БПП такой станции.

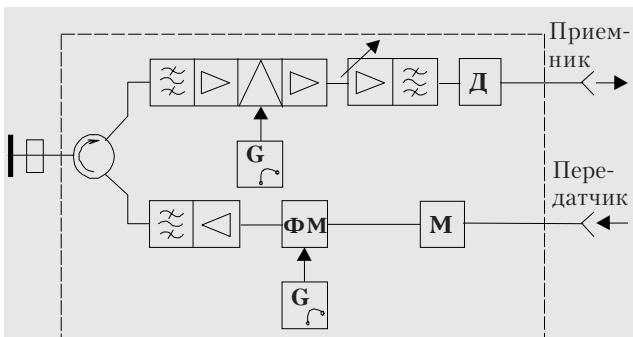


Рис. 2. Функциональная схема блока приемопередатчика ЦРС «Энергетик-15»

Цифровой поток от ИКМ через БУ, используемый для осуществления индикации, управления и служебной связи, поступает на модулятор (М) БПП, который вырабатывает управляющий сигнал для фазового манипулятора (ФМ) тракта передатчика. Полученный фазоманипулированный сигнал усиливается до уровня 50 – 100 мВт и подается на антенну.

Принятый фазоманипулированный высокочастотный сигнал поступает на входной малошумящий усилитель (МШУ), преобразуется в ПЧ, усиливается и фильтруется. Полученный сигнал попадает на демодулятор (Д), где из него выделяется цифровой поток, подающийся из БПП на ИКМ.

*Третий* тип РРС аналогичен первому, только в нем нет единого герметичного корпуса БПП. Он состоит из набора независимых герметичных модулей, как приемников, так и передатчиков, которые объединены специальным диплексером, связанным с антенной.

Такая схема построения наиболее предпочтительна в системах, где требуется одновременная работа или горячее резервирование более чем четырех дуплексных стволов. Она широко используется, например, при построении стационарных многоканальных спутниковых систем связи. Такой тип станций достаточно специфичен и не имеет такой перспективы применения в цифровых зоновых радиолиниях, как первые два типа, особенно если требуется их крупносерийное производство, обеспечение единой системы телеуправления и телесигнализации, а также использование синтезатора частоты.

По схеме третьего типа построена телевизионная РРС «Эврика». БПП этой станции образован соединением модулей приемника и передатчика посредством отдельного модуля селектора поляризации. Все модули герметичны и независимы друг от друга по питанию. Как в приемнике, так и в передатчике используется гетеродинная схема с одним преобразованием, что определяет жесткие требования по стабильности частот гетеродинов и прямоугольности АЧХ фильтров. Реализовать такую схему с одним преобразованием позволило также применение в приемнике и передатчике двойного ба-

## АППАРАТУРА СВЯЗИ

ланского смесителя с фазовым подавлением зеркального канала. ПЧ данного БПП 70 МГц, что позволяет использовать любые стандартные модемы, рассчитанные на эту ПЧ.

### Направления развития РРС

Накопленный опыт разработки, производства и эксплуатации РРС, сформировавшиеся к настоящему времени объективные экономические условия, переход рынка передачи информации на цифровую основу обусловили необходимость пересмотра старой концепции построения станций как отдельных уникальных систем и определили новый подход — создание единого однородного ряда ЦРС, который основывался бы на одном, наиболее технологичном и унифицированном построении. В этой связи нами определены следующие направления развития.

1. Единое базовое схемотехническое построение ЦРС.

2. Унификация узлов и деталей для их крупно-серийного производства, переход к типовым взаимосовместимым модулям, информационная и другая совместимость частей системы.

3. Разработка КД, позволяющей осваивать производство ЦРС на других заводах Украины, а также предусматривающей возможность изменения их структуры для функционирования при изменяющихся объективных и технологических условиях.

4. Кооперация с отечественными (преимущественно) производителями цифровой аппаратуры.

5. Расширение функциональных возможностей построения цифровых коммуникаций на базе ЦРС предприятия: реализация различных схем резервирования и подключения ЦРС, расширение сервисных функций при сохранении простоты в эксплуатации, совершенствование систем телесигнализации и телеуправления.

6. Внедрение новых схемотехнических, конструктивных и технологических решений при построении отдельных модулей станции с целью повышения ее электрических и надежностных параметров.

В обеспечение вышеуказанных направлений развития предложен единый ряд ЦРС в диапазонах частот 7, 8, 11, 13, 15, 23 и 38 ГГц для скоростей передачи 2,048, 8,448, 10 и 34,368 Мбит/с. В состав ЦРС входят антенна с юстировочно-поворотным устройством, БПП и аппаратура доступа (стандартные цифровые модемы, мультиплексоры или согласующая аппаратура — базовый блок, устройство сопряжения).

Базовой для построения БПП определена схема с двумя преобразованиями и СЧ (рис. 3), в которой заложена возможность реализации интерфейса с аппаратурой доступа как по ПЧ 70 или 140 МГц, так и в виде цифрового потока.

Конструктивно БПП состоит из унифицированного герметичного корпуса с разъемами, внутренних микроволновых и цифровых модулей, плат телесигнализации и телеуправления, источника питания. Высокочастотный вход/выход БПП представляет собой стандартный волноводный фланец, соответствующий рабочему диапазону станции. К нему с внутренней стороны через диплексер

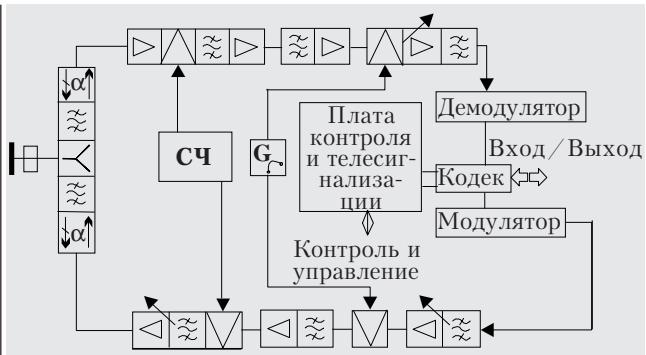


Рис. 3. Функциональная схема блока приемопередатчика ЦРС

подключены вход и выход трактов приемника и передатчика, соответственно.

Приемный микроволновый тракт можно подразделить на входной конвертер (МШУ, смеситель и ПУПЧ), селективный УПЧ, смеситель второго преобразования и выходной усилитель с АРУ. Тракт передатчика со стороны СВЧ-выхода состоит из конвертера вверху (усилитель мощности, селективный преобразователь вверху), селективного УПЧ, аналогичного приемному, и усилителя с АРУ.

Данные блоки и узлы унифицированы под все частотные литеры в пределах одного частотного диапазона, что позволяет применять в нем один и тот же БПП. Переналадка «нижнего» (рабочая частота передатчика  $f_{\text{пред}}$  меньше, чем приемника —  $f_{\text{прем}}$ ) БПП в «верхний» ( $f_{\text{пред}} > f_{\text{прем}}$ ) осуществляется перестановкой местами селективных УПЧ трактов передатчика и приемника, которые определяют полосы сигналов первых ПЧ  $f_{\text{ПЧ1н}}$  и  $f_{\text{ПЧ1в}}$  (индексы «н» и «в» обозначают «нижний» и «верхний», что соответствует меньшей и большей величинам частот, соответственно). (Индексы «прем» и «пред» соответствуют трактам приема и передачи, соответственно.) При этом для предотвращения изменения вторых ПЧ  $f_{\text{ПЧ2прем}}$  и  $f_{\text{ПЧ2пред}}$  частота генератора  $G$  под воздействием управляющего сигнала может принимать два значения в зависимости от того, где используется  $f_{\text{ПЧ1н}}$ :

— в тракте передатчика

$$f_1 = f_{\text{ПЧ1н}} + \Delta f_{\text{прем-пред}} - f_{\text{ПЧ2прем}},$$

— в тракте приемника

$$f_2 = f_{\text{ПЧ1н}} + f_{\text{ПЧ2пред}},$$

где  $\Delta f_{\text{прем-пред}}$  — разнос рабочих частот тракта приема и передачи.

Следует отметить, что для рассматриваемой схемы построения БПП существует четкая зависимость между рабочими частотами внутри блока. Так, определив первую нижнюю ПЧ  $f_{\text{ПЧ1н}}$  и вторую ПЧ приемного тракта  $f_{\text{ПЧ2прем}}$  (70 или 140 МГц), можно рассчитать первую верхнюю ПЧ —

$$f_{\text{ПЧ1в}} = f_{\text{ПЧ1н}} + \Delta f_{\text{прем-пред}}$$

и вторую (входную) ПЧ тракта передатчика —

$$f_{\text{ПЧ2пред}} = \Delta f_{\text{прем-пред}} - f_{\text{ПЧ2прем}}.$$

## АППАРАТУРА СВЯЗИ

В качестве гетеродина для микроволновых конверторов трактов приема и передачи служит блок СЧ, значение конкретной рабочей частоты которого можно определить:

- при использовании  $f_{\text{ПЧ1н}}$  в тракте передатчика —

$$f_{\text{СЧ}} = f_{\text{прем}} + \Delta f_{\text{прем-пред}} - f_{\text{ПЧ1н}}, \text{ если } f_{\text{прем}} < f_{\text{пред}};$$

$$f_{\text{СЧ}} = f_{\text{прем}} - \Delta f_{\text{прем-пред}} - f_{\text{ПЧ1н}}, \text{ если } f_{\text{прем}} > f_{\text{пред}};$$

- при использовании  $f_{\text{ПЧ1н}}$  в тракте приемника —

$$f_{\text{СЧ}} = f_{\text{прем}} - f_{\text{ПЧ1н}}.$$

Для наглядности на **рис. 4** показан частотный план рассматриваемых БПП одной радиолинии.

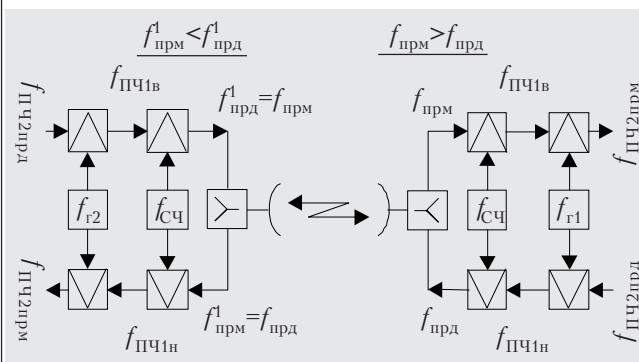


Рис. 4. Частотный план блока приемопередатчика для одной радиолинии

В представленной на рис. 3 схеме стык БПП с аппаратурой доступа осуществляется посредством обмена цифровыми потоками, формирование и прием которых в блоке производят цифровые платы кодека, модулятора и демодулятора.

Посредством симметричных кабелей БПП связан с базовым блоком, расположенным возле ИКМ и служащим для индикации контрольных параметров ЦРС, выработки управляющих сигналов, частотной опоры и канала служебной связи, а также обеспечения питания БПП.

В самом БПП предусмотрен контроль и управление выходной мощностью передатчика, переключение частоты генератора  $G$ , выставление частоты СЧ и контроль наличия на выходе тракта ПЧ информационного сигнала. Кроме этого, возможна установка входного шлейфа

фы перед приемным и после передающего конверторов, а также в тракте ПЧ, или по цифре (шлейфы на рис. 3 не показаны). Микроволновые тракты рассчитаны на передачу и прием сигналов с относительной фазовой и квадратурной амплитудной модуляцией.

При необходимости присоединения данного БПП к стандартному модему на частоте 70 или 140 МГц достаточно проделать следующие замены: изъять из блока цифровые платы (кроме платы контроля и управления), вместо одного генератора  $G$  с  $f_{r1}$  установить еще дополнительный генератор с  $f_{r2}$ . Установка второго генератора с  $f_{r2}$  позволит получить две одинаковые вторые ПЧ —  $f_{\text{ПЧ2пред}} = f_{\text{ПЧ2пред}} = 70$  (140) МГц. Выход приемного и вход передающего трактов через адаптеры посредством коаксиальных кабелей подключаются к модему.

\*\*\*

Насущная потребность в проведении модернизации РРС существует также и для таких крупных предприятий как «Олимп», «Гелиос РРС» и «ЧеЗаРа». Очевидно, что путь объединения отечественных производителей РРС — это одна из самых действенных мер по выживанию в современных условиях. И поскольку перечисленные организации вместе с НПП «Сатурн» в 1998 г. объединились в корпорацию «Укрсвязьэлектроника», то проведение работ по развитию РРС в НПП «Сатурн» приобретает особую важность. Эти работы ведут к созданию базовой серии станций, предлагаемой для освоения на предприятиях корпорации с установлением стабильной внутрикорпоративной кооперации.

### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Инженерно-технический справочник по электросвязи. Радиорелайные линии / Н. Н. Каменский, А. А. Метрикин, Л. В. Надененко и др. — М. : Связь, 1970.

2. Алыбин В. Г. Пути построения современных СВЧ-устройств для радиорелайных линий и спутниковых средств связи // Мат-лы 5-й Крымской конф. «СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии». — Севастополь, 25–27 сентября 1995 г. — Т. 1. — С. 11–15.

3. Шелковников Б. Н., Магоня В. С., Пешков А. И. и др. Комплексы радиорелайной аппаратуры // Мат-лы 8-й Междунар. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». — Севастополь, 14–17 сентября 1998 г. — Т. 1. — С. 359–361.

Аудио-видео КВ+УКВ Электроника и компьютер  
Радиошкола СКТВ Связь

# Радиоматор

*Практическая радиоэлектроника*

Журнал издается с 1993 г.  
Подписной индекс 74435.  
Почтовый адрес редакции:  
Украина, 252110,  
Киев-110, а/я 807.  
Тел.: (044) 271-41-71.  
Факс: (044) 276-11-26.  
E-mail: ra@sea.com.ua  
http://www.sea.com.ua